

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем

Отчет по лабораторной работе

Учебная дисциплина : «Схемотехника»

Тема: Сторожевой таймер

Выполнили:

студенты группы С22-501

Павлюк Глеб

Плотников Артем

Смирнов Илья

Москва 2024

Оглавление

1. Постановка задачи.....	3
2. Спецификация.....	4
2.1. Условное графическое обозначение и список портов ввода-вывода.	4
2.2. Описание рабочего режима.....	5
3. Тестирование.....	6
4. Результаты синтеза.....	7
Приложение.....	8

1. Постановка задачи

Реализовать на языке VHDL устройство модифицированного WatchDog таймера (устройство обратного отсчета фиксированного промежутка времени). Выполнить в двух вариантах: поведенческое описание (Behavioral) и набор логических выражений (RTL).

Модификация стандартного Watchdog Timer заключается во внедрении опций остановки, возобновления таймера.

2. Спецификация

2.1. Условное графическое обозначение и список портов ввода-вывода

Таймеру на вход могут поступать следующие сигналы:

i_clk — clock.

i_reset — сигнал обнуления таймера и начала обратного отсчета.

i_pause — сигнал перевода таймера в режим ожидания (обратный отсчёт ставится на паузу).

i_ticks — сигнал длины обратного отсчета

i_update — сигнал установки длины обратного отсчета

И один выходной сигнал:

o_time_up — сигнализирует о конце обратного отсчета.

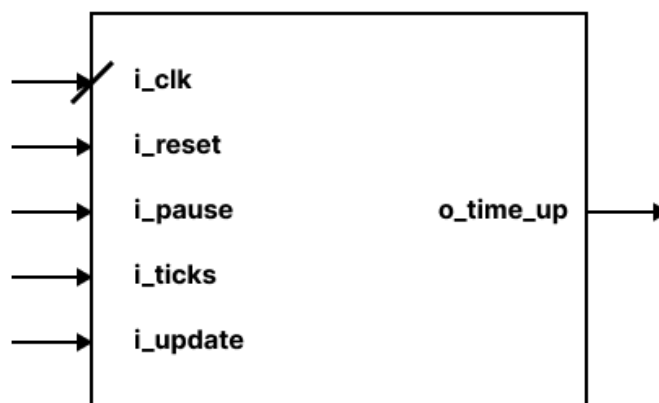


Рис. 1 УГО Сторожевого таймера

Разрабатываемое устройство представляет собой комбинационную логическую схему с 5 входами данных, 1 выходом данных и несколькими управляющими входами, сигналы на которых задают сдвиг между данными на входе и данными на выходе.

2.2. Описание рабочего режима

Разработанный модифицированный сторожевой таймер ведет отсчет установленного времени в тиках, которое представляет собой критическое время зависаний системы. Изначально таймер находится в режиме ожидания **"idle"** (запрет счёта), из которого можно выйти при установке сигнала **i_reset** в значение **'0'** в состояние отсчета, **"count"**: оно сопровождается выгрузкой количества отсчитываемого времени из хранящегося значения **tick_limit**. Также предусмотрен функционал постановки таймера на паузу, в состояние **"pause"**.

Систему можно представить в виде конечного автомата. Тогда множество состояний автомата:

- idle
- count
- pause

Рассмотрим его графовое представление.

 


Рис. 2 Представление сторожевого таймера в виде конечного автомата

3. Тестирование

В рамках данной работы требовалось провести тестирование разработанного устройства.

Были сформулированы следующие сценарии тестирования:

- 1) Задание количества тактов обратного отсчета
- 2) Нажатие паузы во время отсчета
- 3) Сброс таймера
- 4) Окончание времени таймера

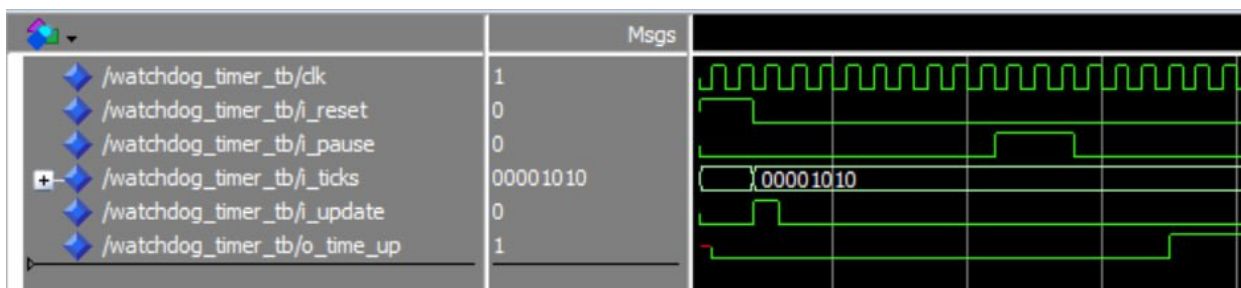


Рис. 3 Временная диаграмма - задание количества тактов и пауза

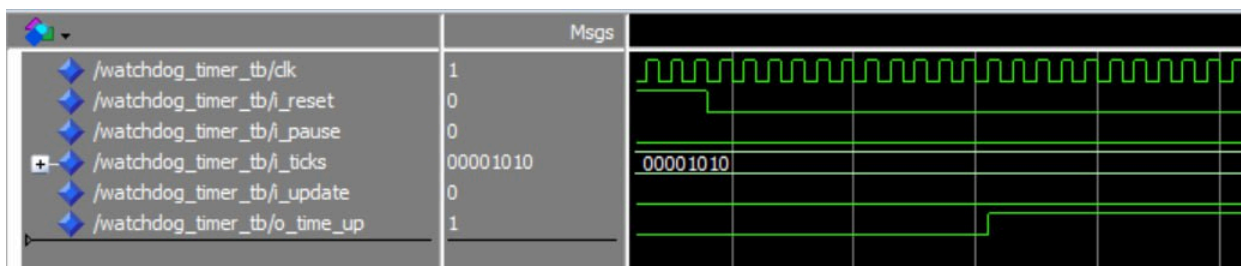


Рис. 4 Временная диаграмма - отсчет и окончание времени таймера

4. Результаты синтеза

RTL схема по результатам синтеза проиллюстрирована на рисунке 4.

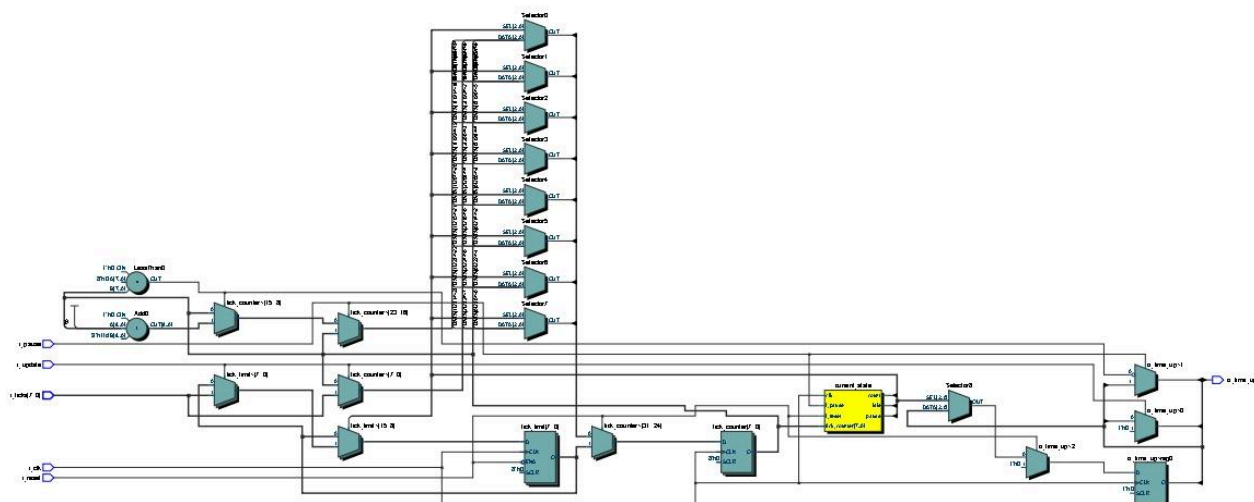


Рис. 4 RTL схема разработанного устройства.

Список затраченных ресурсов среды проиллюстрирован на рисунке 5.

watchdog_timer.vhd		Compilation Report - watchdog_timer	
Table of Contents		Flow Summary	
Flow Summary		<<Filter>>	
Flow Settings		Flow Status	
Flow Non-Default Global Settings		Successful - Mon Oct 07 10:44:49 2024	
Flow Elapsed Time		Quartus Prime Version	
Flow OS Summary		18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Standard Edition	
Flow Log		Revision Name	
Analysis & Synthesis		watchdog_timer	
Flow Messages		Top-level Entity Name	
Flow Suppressed Messages		watchdog_timer	
		Family	
		Cyclone 10 LP	
		Device	
		10CL006YE144C6G	
		Timing Models	
		Final	
		Total logic elements	
		37	
		Total registers	
		20	
		Total pins	
		13	
		Total virtual pins	
		0	
		Total memory bits	
		0	
		Embedded Multiplier 9-bit elements	
		0	
		Total PLLs	
		0	

Рис. 5 Статистика затраченных ресурсов.

Приложение

1.1 Файл watchdog_timer.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity watchdog_timer is
    port (
        i_clk      : in std_logic;
        i_reset    : in std_logic;
        i_pause    : in std_logic;
        i_ticks    : in std_logic_vector(7 downto 0);
        i_update   : in std_logic;
        o_time_up  : out std_logic
    );
end entity watchdog_timer;

architecture behavioral of watchdog_timer is
    type state_type is (idle, pause, count);
    signal current_state, next_state : state_type := idle;
    signal tick_counter : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
    signal tick_limit   : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
begin

    process (i_clk)
    begin
        if rising_edge(i_clk) then
            if i_reset = '1' then
                current_state <= idle;
                tick_counter <= tick_limit;
                o_time_up <= '0';
            else
                current_state <= next_state;
                case current_state is
                    when idle =>
                        if i_update = '1' then
                            tick_limit <= unsigned(i_ticks);
                            tick_counter <= unsigned(i_ticks);
                            o_time_up <= '0';
                        end if;
                    when count =>
                        if i_pause = '1' then
                            null;
                        else
                            if tick_counter > 0 then
                                tick_counter <= tick_counter - 1;
                                o_time_up <= '0';
                            else
                                o_time_up <= '1';
                            end if;
                        end if;
                    when pause =>
                        null;
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;

    process (current_state, i_pause, i_reset, tick_counter)
    begin
        next_state <= current_state;

        case current_state is
            when idle =>
                if i_reset = '0' then
                    next_state <= count;
                end if;

            when count =>
```



```

        if i_pause = '1' then
            next_state ≤ pause;
        elsif tick_counter = 0 then
            next_state ≤ idle;
        else
            next_state ≤ count;
        end if;

    when pause ⇒
        if i_pause = '0' then
            next_state ≤ count;
        else
            next_state ≤ pause;
        end if;

    when others ⇒
        next_state ≤ idle;
    end case;
end process;
end architecture behavioral;

```

1.2 Файл watchdog_timer_tester.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity watchdog_timer_tester is
    port (
        i_clk      : out std_logic;
        i_reset     : out std_logic;
        i_pause     : out std_logic;
        i_ticks     : out std_logic_vector(7 downto 0);
        i_update    : out std_logic;
        o_time_up   : in std_logic
    );
end entity watchdog_timer_tester;

architecture tester of watchdog_timer_tester is
    signal clk : std_logic := '0';
    constant clk_period : time := 10 ns;
begin
    clk_process : process
    begin
        i_clk ≤ '0';
        wait for clk_period / 2;
        i_clk ≤ '1';
        wait for clk_period / 2;
    end process;
    test_process : process
    begin
        i_reset ≤ '1';
        i_pause ≤ '0';
        i_update ≤ '0';
        i_ticks ≤ (others ⇒ '0');
        wait for clk_period * 2;
        i_reset ≤ '0';

        i_ticks ≤ std_logic_vector(to_unsigned(10, 8));
        i_update ≤ '1';
    end process;
end architecture tester;

```

```

        wait for clk_period;
        i_update ≤ '0';

        wait for clk_period * 8;

        i_pause ≤ '1';
        wait for clk_period * 3;
        i_pause ≤ '0';

        wait for clk_period * 10;

        i_reset ≤ '1';
        wait for clk_period * 5;
        i_reset ≤ '0';

        wait for clk_period * 20;
        wait;
    end process;
end architecture tester;

```

1.3 Файл watchdog_timer_tb.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity watchdog_timer_tb is
end entity watchdog_timer_tb;

architecture tb of watchdog_timer_tb is
    signal clk      : std_logic;
    signal i_reset   : std_logic;
    signal i_pause   : std_logic;
    signal i_ticks   : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal i_update  : std_logic;
    signal o_time_up : std_logic;

    component watchdog_timer
        port (
            i_clk      : in std_logic;
            i_reset     : in std_logic;
            i_pause     : in std_logic;
            i_ticks     : in std_logic_vector(7 downto 0);
            i_update    : in std_logic;
            o_time_up   : out std_logic
        );
    end component;

    component watchdog_timer_tester
        port (
            i_clk      : out std_logic;
            i_reset     : out std_logic;
            i_pause     : out std_logic;
            i_ticks     : out std_logic_vector(7 downto 0);
            i_update    : out std_logic;
            o_time_up   : in std_logic
        );
    end component;

```

```
begin
  t1: watchdog_timer
    port map (
      i_clk      => clk,
      i_reset    => i_reset,
      i_pause    => i_pause,
      i_ticks    => i_ticks,
      i_update   => i_update,
      o_time_up  => o_time_up
    );

  t2: watchdog_timer_tester
    port map (
      i_clk      => clk,
      i_reset    => i_reset,
      i_pause    => i_pause,
      i_ticks    => i_ticks,
      i_update   => i_update,
      o_time_up  => o_time_up
    );

end architecture tb;
```